

Тестовая работа № 5 МДК 04.01. (ЭПТ). Задание.

Тестовая работа № 5 ЭПТ (СЭА)

(Раздел 3 Системы управления силовыми электронными аппаратами)

1.	Расшифровать условное обозначение блока структурной схемы системы управления электронного аппарата - ФИУ	
2.	Дополнить наименования блоков обобщённой структурной схемы системы управления электронного аппарата	<p>Рис. 9.1. Обобщенная структурная схема системы управления электронного аппарата</p>
3.	Какая система управления представлена на рисунке? <ol style="list-style-type: none"> АИМ ШИМ Двухпозиционная модуляция. Трёхпозиционная модуляция. 	<p>(a)</p> <p>(б)</p>
4.	Какой генератор представлен на рисунке <ol style="list-style-type: none"> Генератор прямоугольных импульсов на ОУ. Генератор синусоидальных колебаний. Генератор пилообразного напряжения Распределитель импульсов 	
5.	Какая схема ФИУ представлена на рисунке? <ol style="list-style-type: none"> ФИУ биполярного транзистора на транзисторном усилителе. ФИУ биполярного транзистора на парных транзисторах. ФИУ полевого транзистора на усилителе из парных транзисторов. ФИУ полевого транзистора с двухтактным ключом на МДП транзисторах. 	