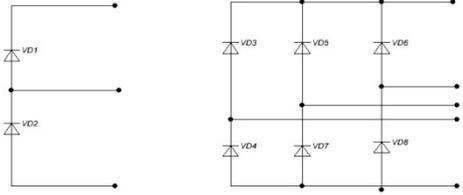


<p>1.</p>	<p>Почему не применяется последовательное соединение диодов?</p> <p>а. Из-за неравномерного распределения токов между диодами. б. Из-за неравномерного распределения обратных напряжений. в. Экономически неэффективно.</p>	
<p>2.</p>	<p>Указать какая схема силового модуля представлена:</p> <p>а. Диодно-тиристорная. б. Диодная. в. Тиристорная.</p>	 <p style="text-align: center;">a)</p>
<p>3.</p>	<p>Какой силовой модуль и ВАХ силового модуля представлен на схеме?</p> <p>а. Двухпроводный ключ, блокирующий обратное напряжение. б. Двухпроводный ключ, не блокирующий обратное напряжение. в. Однопроводный ключ, блокирующий обратное напряжение.</p>	