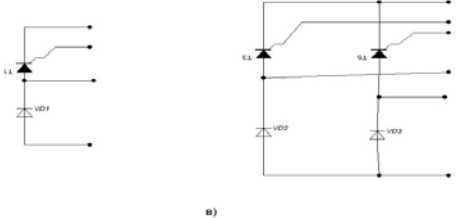


1.	Почему не применяется последовательное соединение диодов? а. Из-за неравномерного распределения обратных напряжений. б. Неидентичность статических ВАХ. в. Необходимость подбора диодов с равными характеристиками. г. Все указанные причины.	
2.	Указать какая схема силового модуля представлена: а. Диодно-тиристорная б. Диодная в. Тиристорная	
3.	Какой силовой модуль и ВАХ силового модуля представлен на схеме. а. Двухпроводный ключ, блокирующий обратное напряжение. б. Двухпроводный ключ, не блокирующий обратное напряжение. в. Однопроводный ключ, блокирующий обратное напряжение.	